

Simulación de circuitos con Deeds -DcS

Deeds es un entorno de aprendizaje para la electrónica que incluye tres herramientas de diseño.



Deeds-DcS (Digital Circuit Simulator)




Deeds-FsM (Finite State Machine Simulator)




Deeds-McE (Micro Computer Emulator)

Crear un Bloque

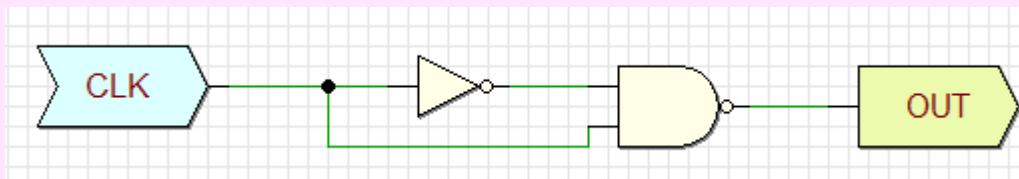

Bloque

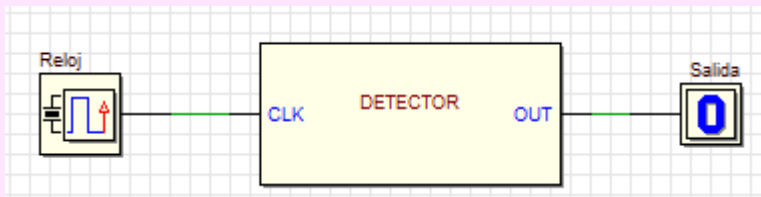

Implementación del bloque


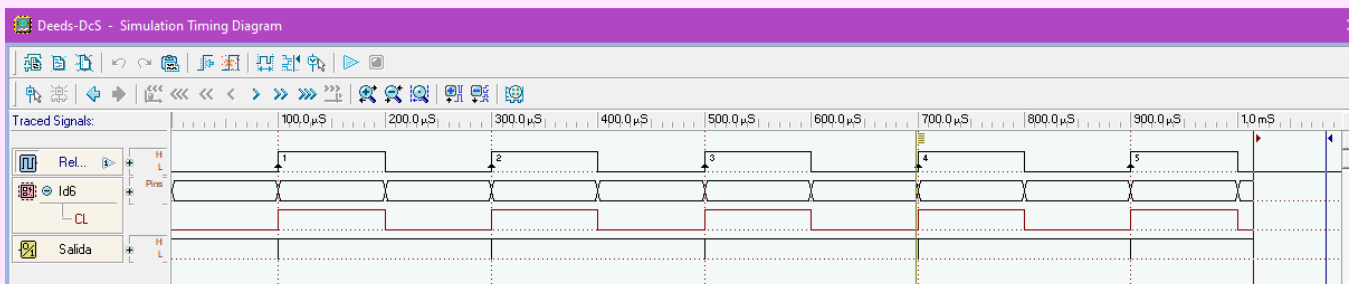


Diagrama de tiempo

Flip-Flop JK con reloj

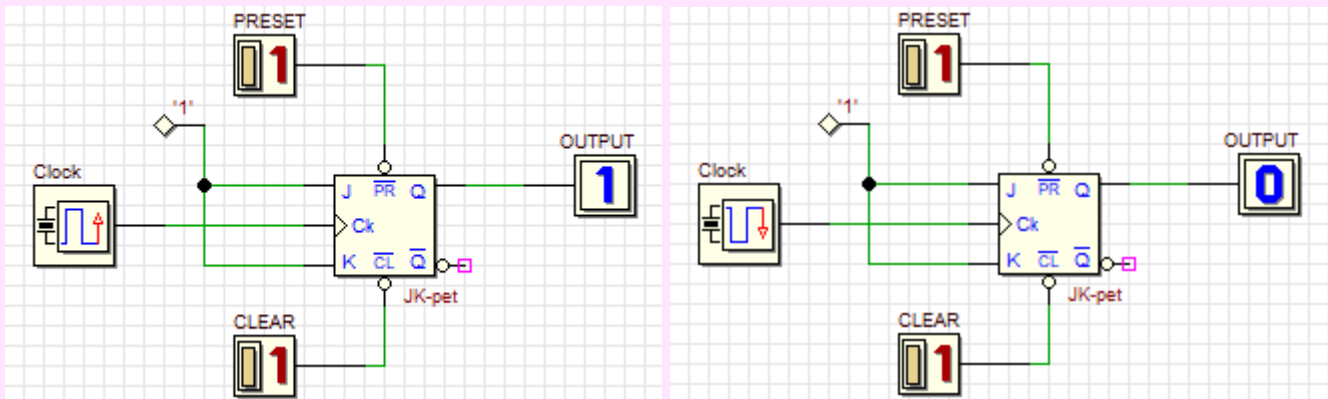

Flip Flop JK implementado



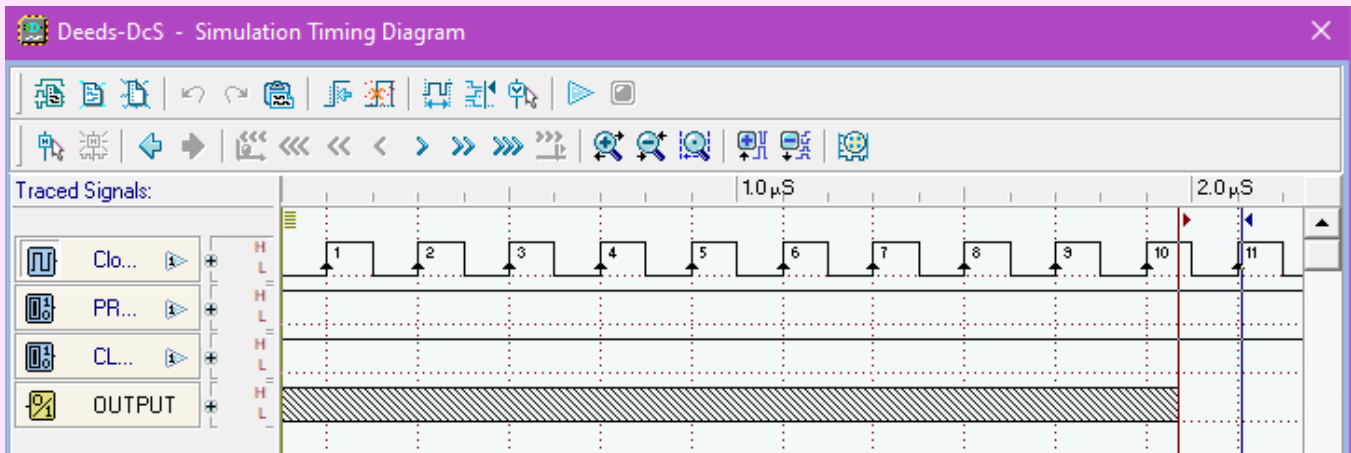


Diagrama de tiempo


LATCH SR con Señales Ansíncronas

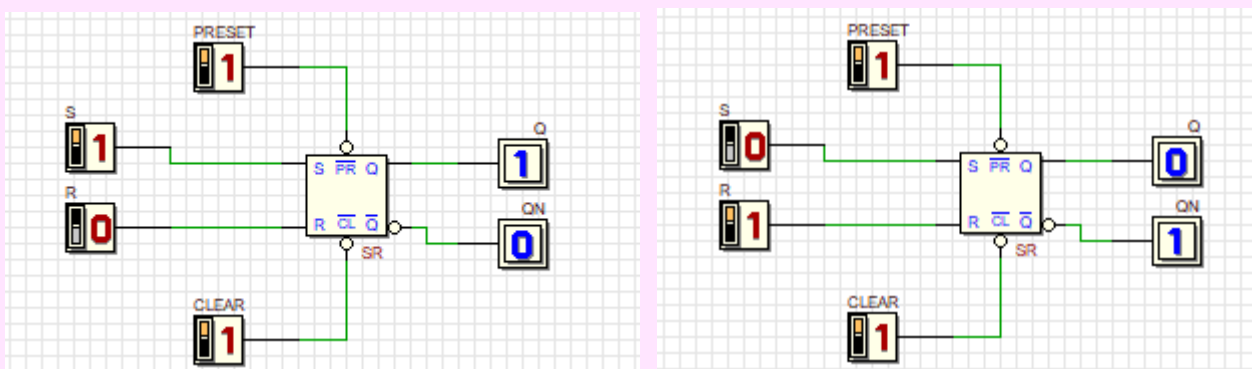

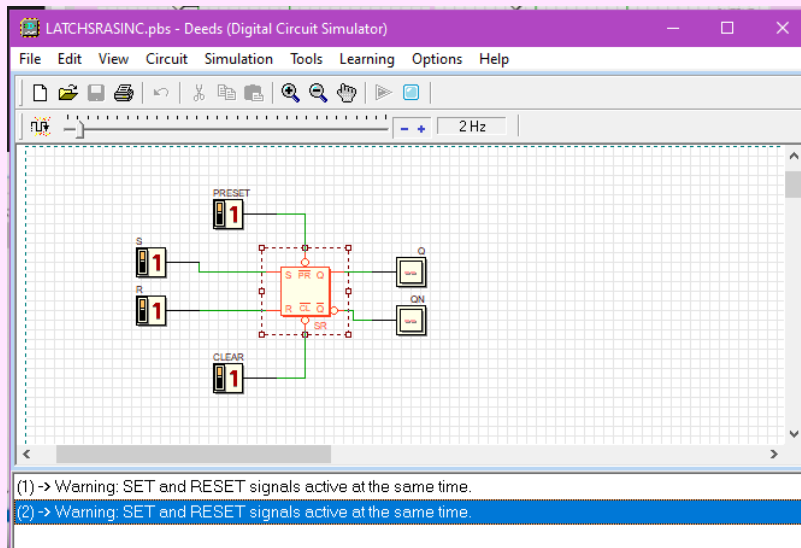

Latch SR implementado

Detector de Flanco

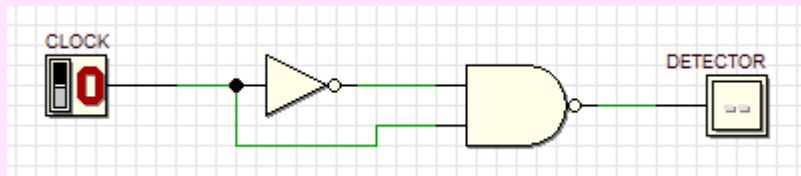

Circuito implementado


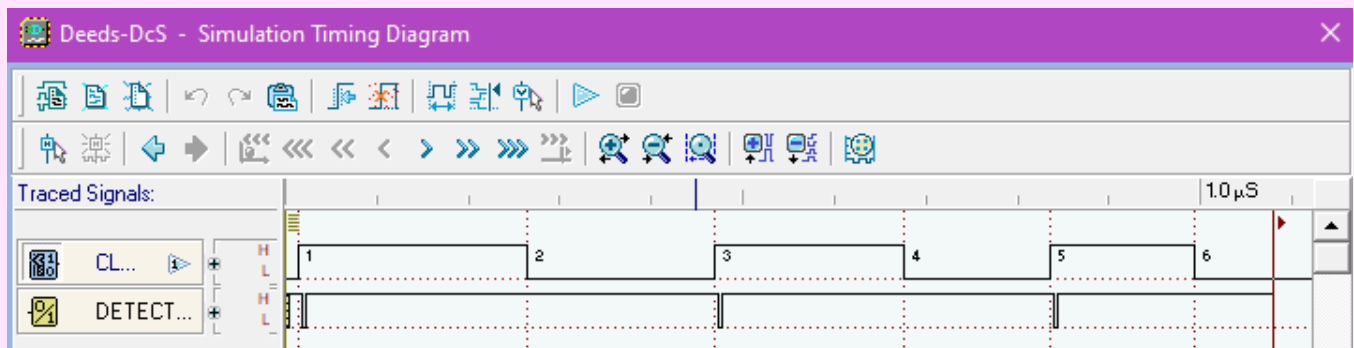


Diagrama de tiempo

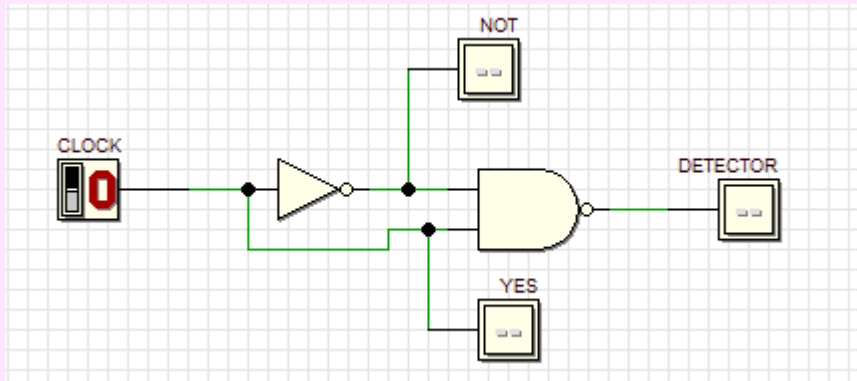

Circuito detector con análisis de señales de entrada a NAND


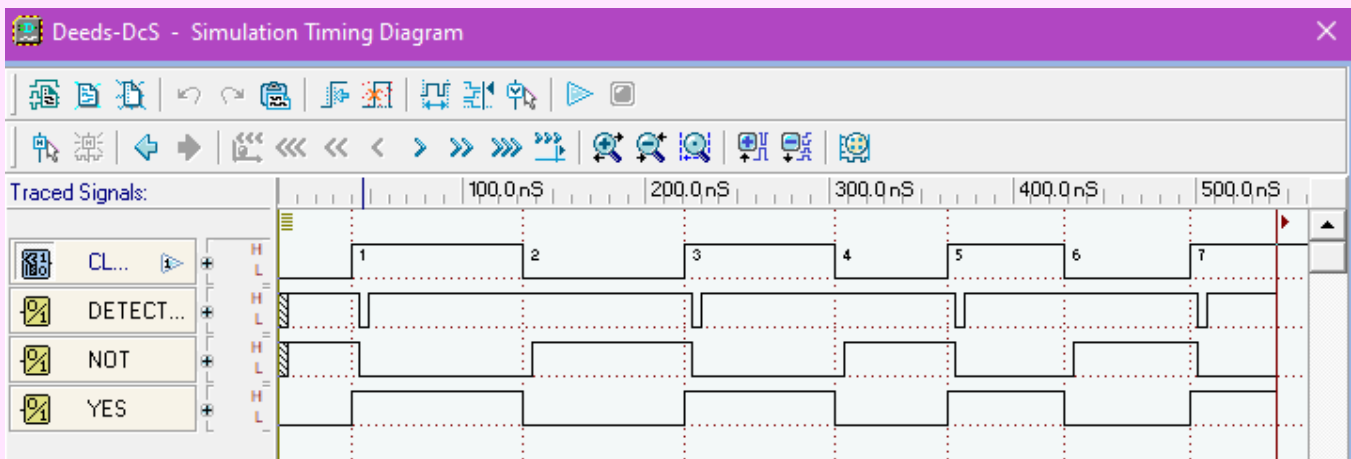


Diagrama de tiempo

LATCH SR Diagrama de tiempo

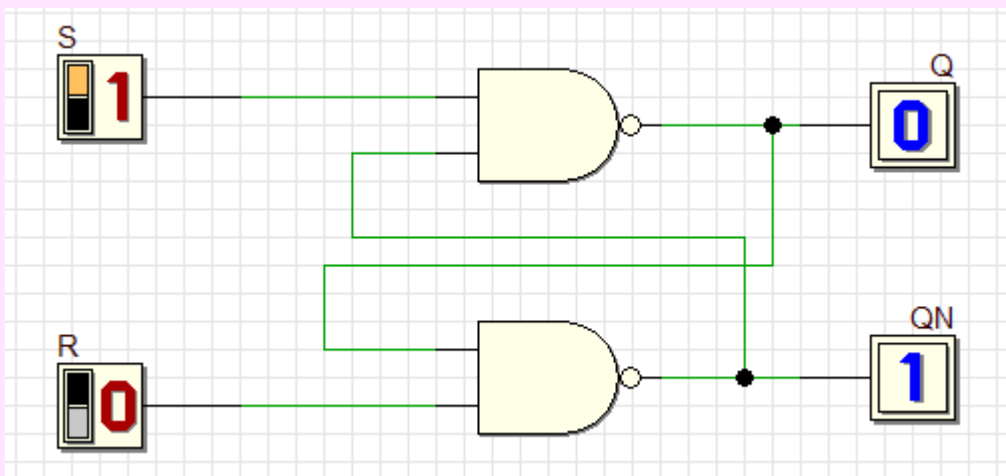

Circuito Latch SR implementado



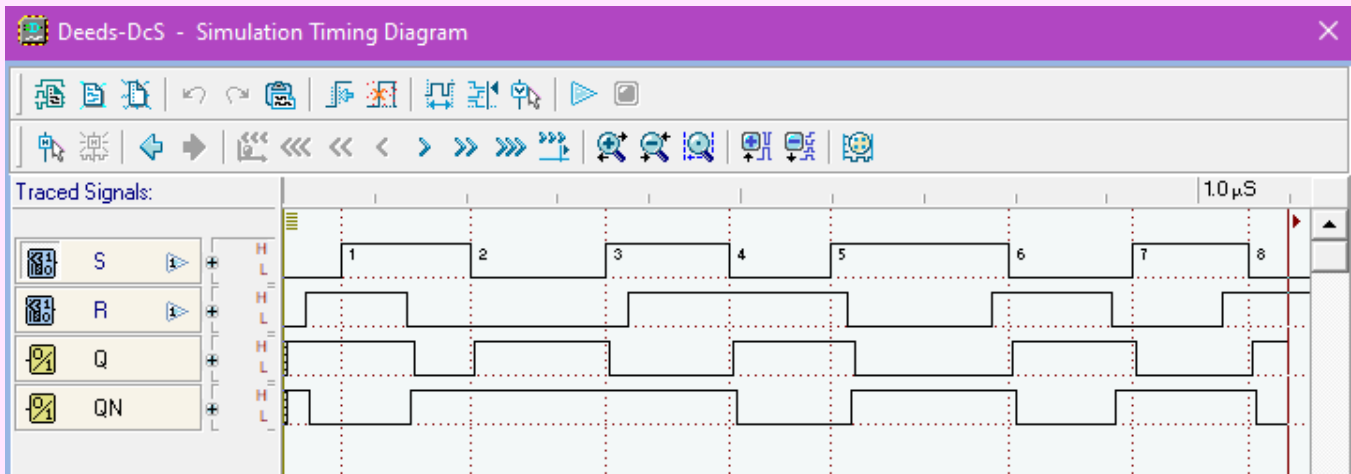
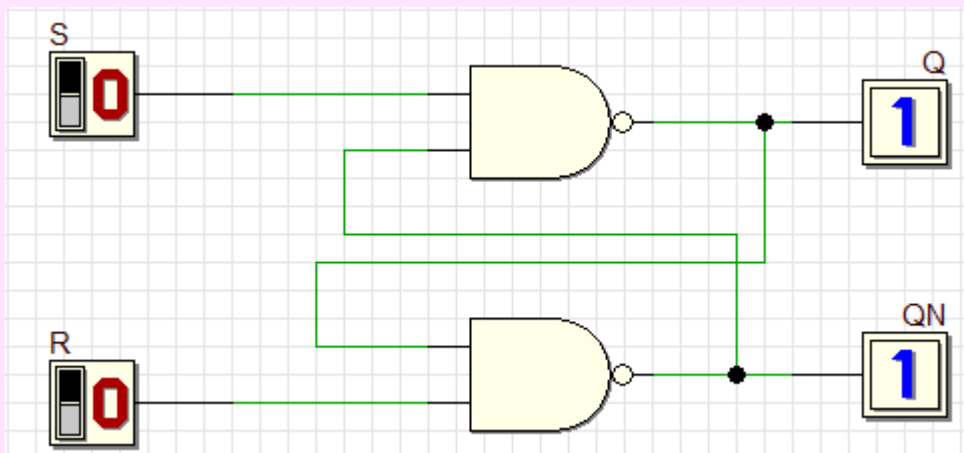
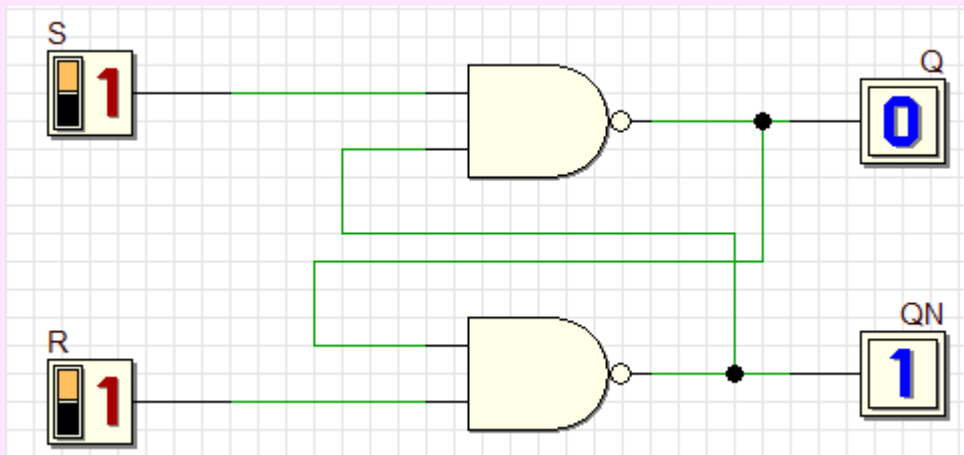


Diagrama de tiempo

LATCH SR

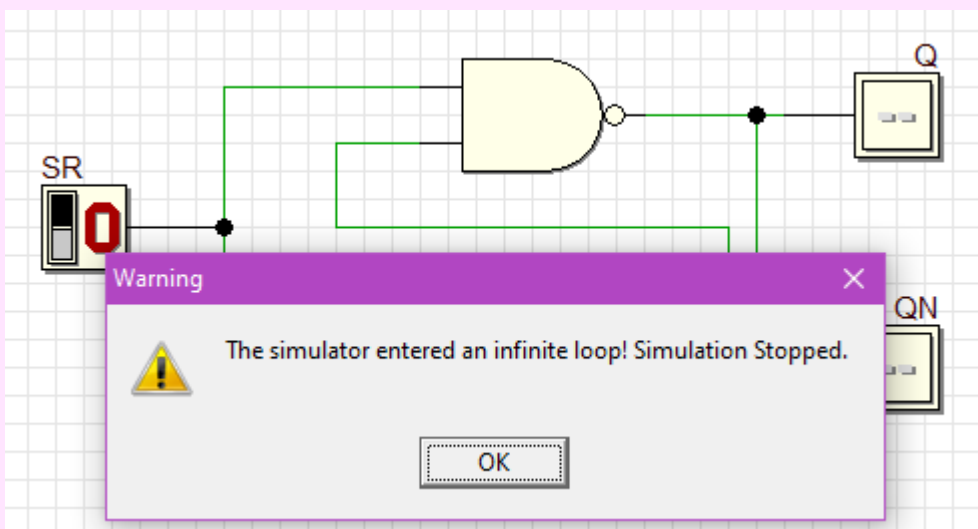


Circuito Latch SR

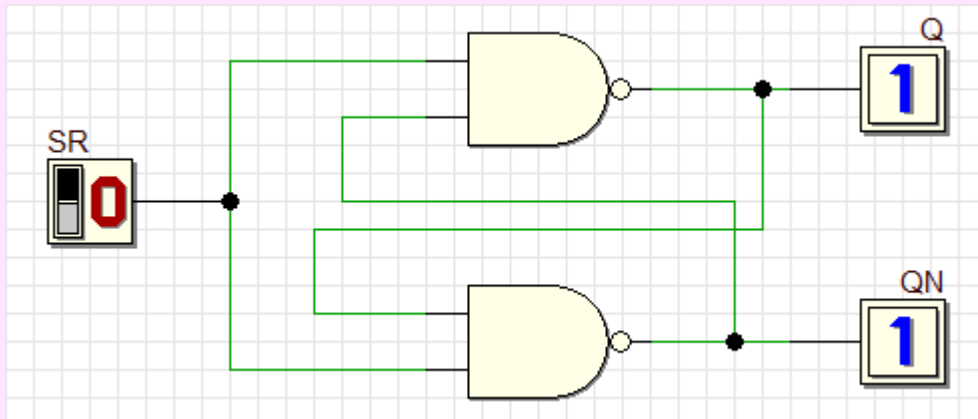


Circuito Latch no válido

Compuertas Básicas

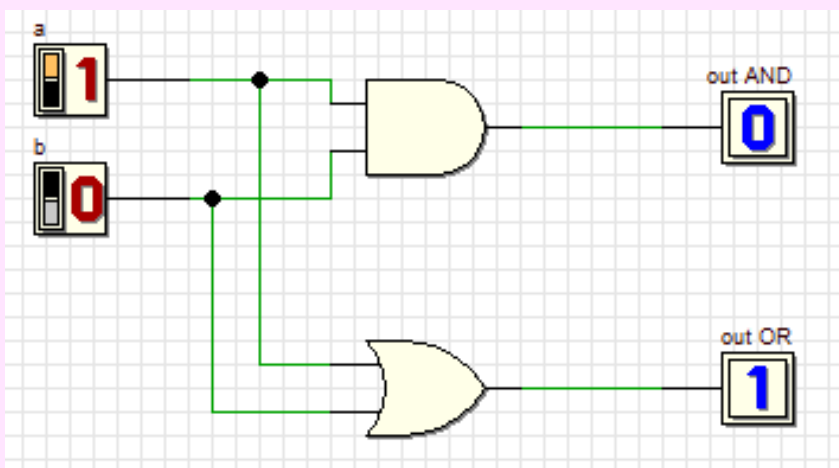

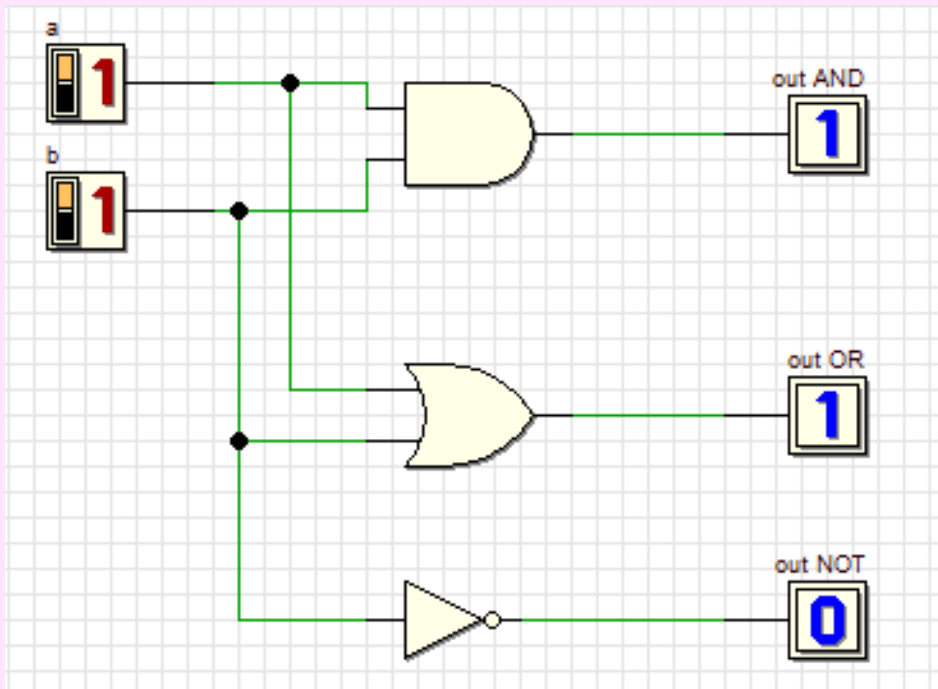Circuito que describe la salida de una compuerta AND y OR



Circuito que describe la salida de una compuerta NOT, AND y OR